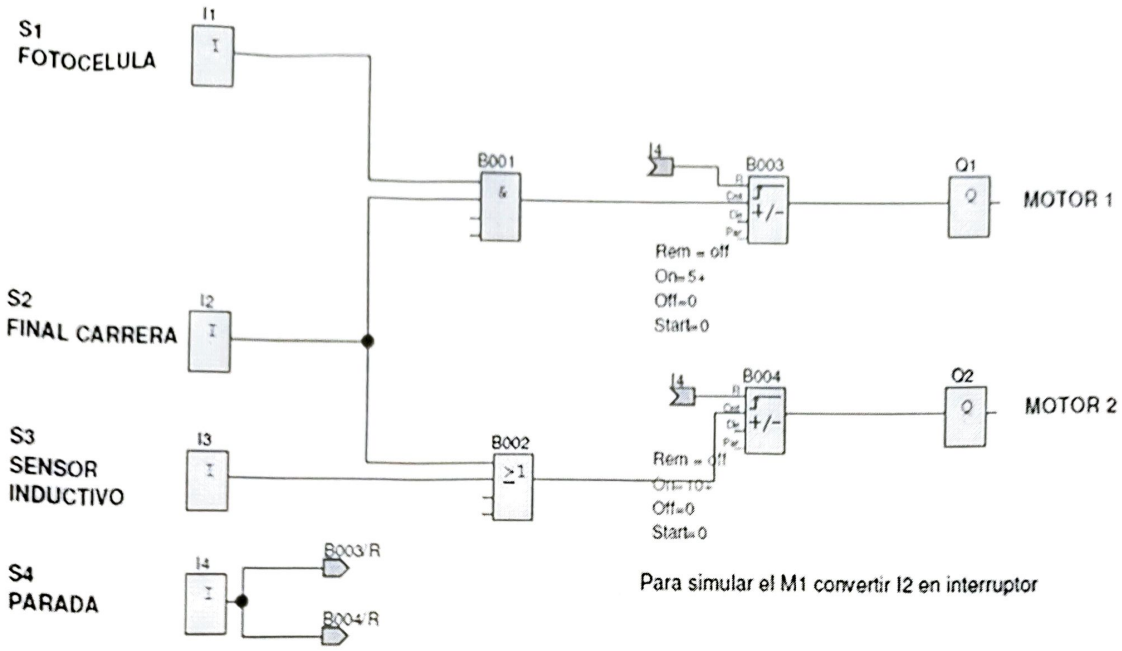


Contador de impulsos. Señales en paralelo

PRACTICA 13 Una banda mecánica se desplazará al accionar



un pulsador S1 hasta activar el final de carrera S3, al accionar S3 volverá al punto de partida hasta accionar S2 momento en el que se detendrá.


Entradas

S0 PARADA. / S1 MARCHA / S3 FINAL DE CARRERA FINAL RECORRIDO / S2 FINAL DE CARRERA INICIO RECORRIDO

Salidas


Q1 BANDA HACIA ADELANTE / Q2 BANDA HACIA ATRAS. /

SOLUCION

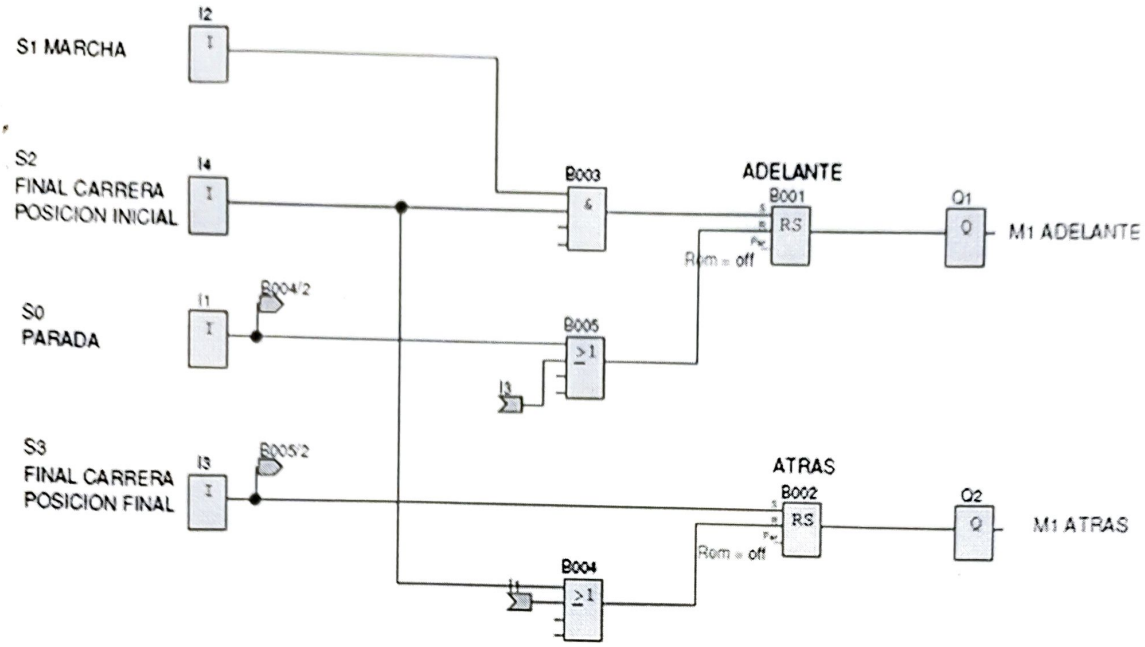

Desplazamiento de banda limites con finales de carrera. ✓

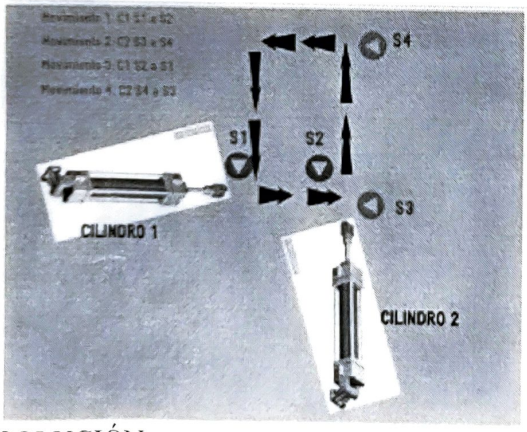PRACTICA 4. Con los dos cilindros CDE, realizar el ciclo de trabajo representado en la figura siguiente:



SOLUCIÓN